

کارشناسی (ستی- تجمیع)

تعداد سوالات: تستی: ۲۰

دشته تحصیلی / گذوں: نرم افزار ۱۱۱۵۰۷۶ - نرم افزار (تجمیع) - سخت افزار - فناوری اطلاعات - ۱۱۱۵۱۳۹ زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰

فناوری اطلاعات (تجمیع) - علوم کامپیوتر (تجمیع) - علوم کامپیوتر ۱۱۱۵۱۳۹ - علوم کامپیوتر ۱۱۱۹۰۰۹ - مهندسی مدیریت اجرایی ۱۱۱۵۱۹۷ استفاده از: —
مجاز است.

نام: مدارهای منطقی

کد سوال: یک (۱)

امام خمینی (ره): این محروم و صفر است که اسلام را زنده نگه داشته است.

۱. عبارت $f = xy + x'y'$ معادل کدام گزینه است؟

- الف. $(x+y)(x'+y')$
ب. $x \oplus y$
ج. الف و ج $(x \oplus y)'$

۲. عبارت $f = (x+y)(x+z)(x+w) + (y'+z)'$ معادل کدام گزینه است؟

- الف. wyz
ب. $x+yz$
ج. 1
د. xyz

۳. محمل تابع $f = (x'+y')(z'+w')$ کدام گزینه است؟

- الف. $xy + zw$
ب. $x'y' + z'w'$
ج. $xyzw$
د. 0

۴. عبارت $f = (x+y)(x'+y') + x'y' + xy$ معادل کدام گزینه است؟

- الف. x
ب. $x \oplus y$
ج. $x'y' + x'y'$
د. 1

۵. عبارت $f = x(y+z) + xyz' + xy'z$ معادل کدام گزینه است؟

- الف. $x(y+z)$
ب. x
ج. y
د. xyz

۶. ساده شده تابع $f(x,y,z) = \sum(0,2,4,6)$ کدام است؟

- الف. y'
ب. z'
ج. z
د. x

۷. محمل تابع $F(x,y,z) = \prod(0,1,3)$ کدام گزینه است؟

- الف. $F' = (x,y,z) = \sum(2,4,5,6,7)$
ب. $F' = (x,y,z) = \sum(0,1,3)$

$$F' = (x,y,z) = x$$

$$F' = (x,y,z) = x' + yz'$$


۸. با کدام گیت می‌توان هر تابع بولی را ساخت؟

الف. XOR

ب. NOT

ج. OR

د. NOR

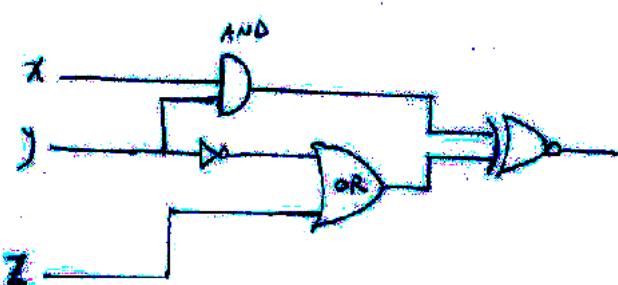

۹. مدار زیر کدام تابع است؟

$$x'y' + xyz'$$

$$xy + yz$$

$$xy + y' + z$$

$$xyz + x'yz'$$

کارشناسی (ستی- تجمیع)

تعداد سوالات: تستی: ۲۰

دشته تحصیلی / گذوس: نرم افزار ۱۱۱۵۰۷۶- نرم افزار (تجمیع)- سخت افزار - فناوری اطلاعات - ۱۱۱۵۱۳۹ زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تیر ۱۴۰۰
 فناوری اطلاعات(تجمیع) - علوم کامپیوتر (تجمیع) - ۱۱۱۵۱۳۹- علوم کامپیوتر ۱۱۱۹۰۰۹- مهندسی مدیریت اجرایی ۱۱۱۵۱۹۷
 استفاده از: ---
گذ سوی سوال: یک (۱)

J	k	Q(t+1)
0	0	Q(t)
0	۱	0
۱	0	x
۱	۱	Y

۱۸. با توجه به نحوه کار فلیپ فلاپ j_k به جای y, x ، چه چیزهایی در جدول باید قرار گیرد؟

الف. $y = 0, x = 0$

ب. $y = Q'(t), x = 1$

ج. $y = 1, x = 0$

د. $y = Q(t), x = 0$

Q(t)	Q(t+1)	ورودی x
0	0	0
0	۱	۱
۱	0	0
۱	۱	1

۱۹. جدول زیر متعلق به کدام فلیپ فلاپ است؟

الف. JK

ب. RS

ج. D

د. T

۲۰. کدام گزینه صحیح نمی باشد؟

الف. شمارندهای BCD فقط از نوع موج گونه قابل ساخت است نه از نوع همزمان.

ب. ثابتها برای نگهداری اطلاعات بکار می روند.

ج. شمارندهای موج گونه دارای بالس ساعت مشترک نمی باشند.

د. در شمارنده همزمان با بالا رفتن فرکانس پالس ساعت، سرعت شمارش افزایش می یابد.

سوالات تشریحی


۱.تابع مربوط به یک مدار ترکیبی را بدست آورید که مساوی بودن دو عدد دو بیتی را چک می کند. مدار دارای یک خروجی است بطوريکه اگر دو عدد ورودی برابر باشند، خروجی ۱ است و در غیر اينصورت خروجی ۰ است . مدار را رسم کنید؟ (۲ نمره)

۲. فقط با استفاده از تمام جمع‌کننده‌ها یک مدار ترکیبی طراحی کنید که کد Aفزوونی ۳ معادل آن تبدیل کند. (۱/۵ نمره)

تعداد سوالات: تستی: ۲۰

دشته تحصیلی / گذ دوس: نرم افزار ۱۱۱۵۰۷۶ - نرم افزار (تجمیع) - سخت افزار - فناوری اطلاعات - ۱۱۱۵۱۳۹ زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تیر ۱۴۰۰
 فناوری اطلاعات (تجمیع) - علوم کامپیوتر (تجمیع) - ۱۱۱۵۱۳۹ - علوم کامپیوتر ۱۱۱۹۰۰۹ - مهندسی مدیریت اجرایی ۱۱۱۵۱۹۷
 مجاز است.
 استفاده از: ---
 گذ سوی سوال: یک (۱)

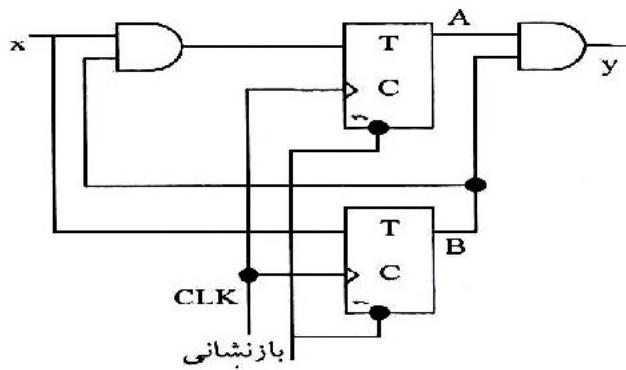۳. دیاگرام حالت مدار زیر را رسم کنید؟ (۱/۵ نمره)



۴.تابع F را با یک MUX (8×1) پیاده سازی کنید؟ (۱ نمره)

$$F(A, B, C, D) + \sum m(0, 1, 6, 7, 9, 11, 13, 14)$$

۱	د
۲	ب
۳	ج
۴	د
۵	الف
۶	ج
۷	ب
۸	د
۹	د
۱۰	ب
۱۱	الف
۱۲	ج
۱۳	الف
۱۴	الف
۱۵	ب
۱۶	د
۱۷	ج
۱۸	ب
۱۹	ج
۲۰	الف

