

سری سوال: یک ۱

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۰ ۱۲۰: تشریحی: ۵

تعداد سوالات: تستی: ۰ تشریحی: ۵


عنوان درس: فیلتر و سنتز، فیلترها و سنتز مدار

رشته تحصیلی/گد درس: - مهندسی پزشکی - بالینی، مهندسی برق - گرایش مخابرات ۱۳۹۰۶۴ - ، مهندسی برق - گرایش الکترونیک، مهندسی برق گرایش مخابرات ۱۳۹۱۷۸

استفاده از ماشین حساب ساده، ماشین حساب مهندسی مجاز است

۲،۸۰ نمره

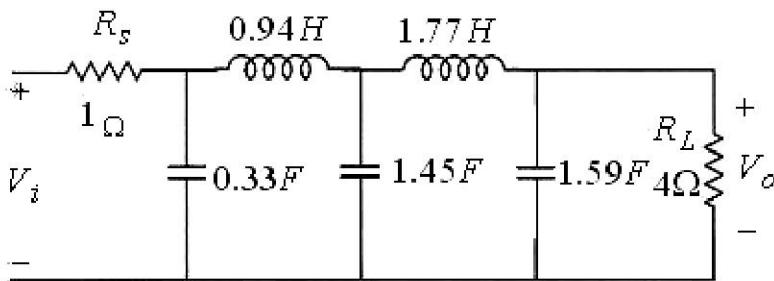- مدار شکل زیر را برای $R_s = 50 \Omega$ و مقاومت بار $R_L = 200 \Omega$ و مقاومت منبع $f = 10 MHz$ و مقاومت بار 1Ω دنرمالیزه کنید.



۲،۸۰ نمره

- هرویتز بودن را برای چند جمله‌ای زیر بررسی کنید.

$$B(s) = s^4 + s^3 + 6s^2 + 2s + 8$$

۲،۸۰ نمره

- به ازای چه محدوده‌ای از a تابع زیر مثبت حقیقی است؟

$$F(s) = \frac{(s^2 + 2s + 1)}{(s+1)(s^2 + 3s + a)}$$

۲،۸۰ نمره

- دامنه تغییرات a چقدر باشد تا تابع $F(s)$ زیر قابل پیاده سازی با یک شبکه LC بدون تلف گردد؟

$$F(s) = \frac{s^3 + 4s}{s^4 + as^2 + 2}$$

۲،۸۰ نمره

- تابع تبدیل زیر را با استفاده از یک شبکه LC بدون تلف و مقاومت منبع $R_s = 1\Omega$ و مقاومت بار $R_L = 2\Omega$ پیاده سازی کنید.

$$H(s) = \frac{k}{(s^2 + 0.77s + 1)(s^2 + 1.85s + 1)}$$

سری سوال: یک ۱

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۰ ۱۲۰: تشریحی: ۵

تعداد سوالات: تستی: ۰ تشریحی: ۵

عنوان درس: فیلتر و سنتز، فیلترها و سنتز مدار

رشته تحصیلی/گد درس: - مهندسی پزشکی - بالینی، مهندسی برق - گرایش مخابرات ۱۳۹۰۶۴ - ، مهندسی برق - گرایش الکترونیک، مهندسی برق گرایش مخابرات ۱۳۹۱۷۸

استفاده از ماشین حساب ساده، ماشین حساب مهندسی مجاز است

نمره ۲،۸۰

۱- تمرین ۱-۴ فصل یک صفحه ۱۲ کتاب

نمره ۲،۸۰

۲- مثال ۴-۲ فصل دوم صفحات ۲۱ و ۲۲

نمره ۲،۸۰

۳- تمرین ۲-۴ فصل یک بخش واو صفحه ۲۹

نمره ۲،۸۰

۴- تمرین ۳-۴ بخش ج فصل سوم صفحه ۶۶

نمره ۲،۸۰

۵- تمرین ۴-۹ فصل چهارم بخش دال صفحه ۱۲۰ کتاب