

سری سوال: یک ۱

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۶۰

تعداد سوالات: تستی: ۲۵ تشریحی: ۵

عنوان درس: مدارمنطقی، مدارهای منطقی

رشته تحصیلی / کد درس: ریاضیات و کاربردها ۱۱۱۴۰۴ - ، مهندسی کامپیوتر (نرم افزار) ۱۱۱۵۰۷۶ - ، علوم کامپیوتر (چندبخشی)، مهندسی کامپیوتر (سخت افزار)، مهندسی کامپیوتر گرایش فناوری اطلاعات، مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار، مهندسی فناوری اطلاعات (چندبخشی)، مهندسی رباتیک، مهندسی کامپیوتر گرایش معماری سیستم های کامپیوتری، مهندسی فناوری اطلاعات، مهندسی کامپیوتر گرایش رایانش امن، مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (چندبخشی) ۱۱۱۵۱۳۹ - ، مهندسی مدیریت اجرایی ۱۱۱۵۱۹۷ - ، علوم کامپیوتر ۱۱۱۹۰۹ - ، مهندسی پزشکی - گرایش بیومکانیک، مهندسی برق - گرایش الکترونیک مهندسی پزشکی - گرایش بیومتریال، مهندسی رباتیک، مهندسی برق - گرایش مهندسی پزشکی (بیوالکتریک)، مهندسی برق گرایش قدرت، مهندسی برق - گرایش مخابرات، مهندسی پزشکی - بالینی، مهندسی برق - گرایش کنترل ۱۵۱۱۰۷۷ -

استفاده از ماشین حساب ساده مجاز است

-۱ معادل دودویی عدد D_{16} (306) کدامیک از گزینه های زیر می باشد؟

- | | | | |
|------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|
| ۱. (0011000001 101110) | ۲. (0011000001 10.1110) | ۳. (0011000001 101101) | ۴. (0011000001 10.1101) |
|------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|

-۲ متمم ۱۰ عدد 012398 کدامیک از گزینه های زیر می باشد؟

- | | | | |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| ۱. 987601 | ۲. 987602 | ۳. 998712 | ۴. 998711 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|

-۳ با فرض اینکه $X = 1010100$ ، $Y = 1000011$ ، $X - Y$ حاصل تفریق باشد؟

- | | | | |
|------------|-------------|-------------|------------|
| ۱. 0010001 | ۲. 10010001 | ۳. 01101110 | ۴. 1101111 |
|------------|-------------|-------------|------------|

-۴ کد **BCD** برای عدد D_{10} (35) برابر با کدامیک از گزینه های زیر می باشد؟

- | | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ۱. 00011101 | ۲. 00100011 | ۳. 00110101 | ۴. 10100110 |
|-------------|-------------|-------------|-------------|

-۵ کدامیک از گزینه های زیر در مورد جبر بول و جبر معمولی صحیح می باشد؟

۱. اصل توزیع پذیری (+) روی (-) برای جبر بول معتبر نیست.

۲. جبر بول دارای معکوس های جمع و ضرب نیست.

۳. عملگر متمم هم در جبر معمولی و هم در جبر بول وجود دارد.

۴. جبر بول در مورد اعداد حقیقی بحث می کند نه اعداد دو ارزشی

-۶ در ارزیابی عبارات جبر بول کدام گزینه صحیح می باشد؟

۱. تقدم اول با OR است.

۲. تقدم NOT از AND بیشتر است.

۳. تقدم NOT از OR بیشتر است.

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۶۰

تعداد سوالات: تستی: ۲۵ تشریحی: ۵

عنوان درس: مدارمنطقی، مدارهای منطقی

رشته تحصیلی/ گد درس: ریاضیات و کاربردها - ۱۱۱۴۰۴ ، مهندسی کامپیوتر(نرم افزار) - ۱۱۱۵۰۷۶ ، علوم کامپیوتر(چندبخشی)، مهندسی کامپیوتر(سخت افزار)، مهندسی کامپیوتر فناوری اطلاعات، مهندسی رباتیک، مهندسی کامپیوتر گرایش معماری سیستم های کامپیوتری، مهندسی فناوری اطلاعات، مهندسی کامپیوتر گرایش امن، مهندسی کامپیوتر-نرم افزار(چندبخشی) - ۱۱۱۵۱۳۹ ، مهندسی مدیریت اجرایی - ۱۱۱۵۱۹۷ ، علوم کامپیوتر - ۱۱۱۹۰۰۹ ، مهندسی پژوهشی - گرایش بیومکانیک، مهندسی برق - گرایش الکترونیک، مهندسی پژوهشی - گرایش بیومتریال، مهندسی رباتیک، مهندسی برق - گرایش مهندسی پژوهشی (بیوالکتریک)، مهندسی برق - گرایش قدرت، مهندسی برق - گرایش مخابرات، مهندسی پژوهشی - بالینی، مهندسی برق - گرایش کنترل - ۱۵۱۱۰۷۷

-۴ متمم تابع $F = x(y'z' + yz)$ کدامیک از گزینه های زیر می باشد؟

$$F' = x'(y+z)(y'+z')$$

$$F' = x' + (y+z)(y'+z')$$

$$F' = x + (y+z)(y'+z')$$

$$F' = x'(yz)(y'z')$$

-۵ کدامیک از گزینه های زیر نمایش تابع بول $F = xy + x'z$ بر حسب ضرب جملات ماکسترم می باشد؟

$$F(x, y, z) = \prod (0, 2, 4, 5)$$

$$F(x, y, z) = \prod (1, 2, 6, 7)$$

$$F(x, y, z) = \prod (1, 3, 4, 5)$$

$$F(x, y, z) = \prod (2, 4, 5)$$

-۶ ساده شده تابع $xy'z + xyz' + x'yz + xyz$ کدامیک از گزینه های زیر می باشد؟

$$xyz$$

$$xy + xz + yz$$

$$x + yz$$

$$(xy' + x'y)z$$

-۷ ساده شده تابع $F = \sum (0, 2, 3, 7) + d(4, 5, 6)$ کدامیک از گزینه های زیر می باشد؟

$$F = B' + C$$

$$F = BC + A$$

$$F = AB + C'$$

$$F = B + C'$$

-۸ ساده شده تابع بولی $F(w, x, y, z) = \sum (0, 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 12, 13, 14)$ برابر با کدامیک از گزینه های زیر می باشد؟

$$F = y' + w'z' + xz'$$

$$F = y + wz + x'z$$

$$F = y + z$$

$$F = y' + z'$$

سری سوال: ۱ یک


زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۶۰

تعداد سوالات: تستی: ۲۵ تشریحی: ۵

عنوان درس: مدار منطقی، مدارهای منطقی

رشته تحصیلی/ گد درس: ریاضیات و کاربردها - ۱۱۱۴۰۴ ، مهندسی کامپیوتر(نرم افزار) - ۱۱۱۵۰۷۶ ، علوم کامپیوتر(چندبخشی)، مهندسی کامپیوتر(سخت افزار)، مهندسی کامپیوتر فناوری اطلاعات، مهندسی کامپیوتر گرایش فناوری اطلاعات، مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار، مهندسی فناوری اطلاعات (چندبخشی)، مهندسی رباتیک، مهندسی کامپیوتر گرایش معماری سیستم های کامپیوتری، مهندسی فناوری اطلاعات، مهندسی کامپیوتر گرایش رایانش امن، مهندسی کامپیوتر-نرم افزار(چندبخشی) - ۱۱۱۵۱۳۹ - ، مهندسی مدیریت اجرایی ۱۱۱۵۱۹۷ - ، علوم کامپیوتر ۱۱۱۹۰۰۹ - ، مهندسی پژوهشی - گرایش بیومکانیک، مهندسی برق - گرایش الکترونیک، مهندسی پژوهشی - گرایش بیومتریال، مهندسی رباتیک، مهندسی برق - گرایش مهندسی پژوهشی (بیوالکتریک)، مهندسی برق - گرایش قدرت، مهندسی برق - گرایش مخابرات، مهندسی پژوهشی - بالینی، مهندسی برق - گرایش کنترل ۱۵۱۱۰۷۷ -

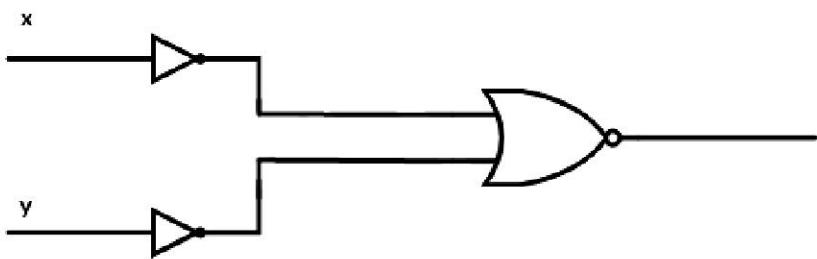-۱۲- خروجی مدار زیر معادل کدام گیت منطقی می باشد؟



NAND . ۴

AND . ۳

XOR . ۲

OR . ۱

-۱۳- در چه صورتی خروجی گیت NOR صفر است؟

۱. در صورتیکه تمام ورودی ها صفر باشد.
۲. خروجی این گیت همواره یک است.
۳. در صورتیکه حداقل یک ورودی یک باشد.
۴. خروجی این گیت همواره صفر است.

-۱۴- کدامیک از توابع ذیل نشان دهنده توابع مدار نیم جمع کننده می باشد؟

$$C = x + y, S = x \oplus y \quad \cdot\cdot\cdot ۱$$

$$C = xy, S = x \oplus y \quad \cdot\cdot\cdot ۲$$

$$C = x \oplus y, S = x'y \quad \cdot\cdot\cdot ۳$$

$$C = x \oplus y, S = xy \quad \cdot\cdot\cdot ۴$$

-۱۵- کدامیک از گزینه های زیر در مورد جمع کننده ۴ بیتی صحیح می باشد؟

۱. برای طراحی جمع کننده ۴ بیتی می توان از ۴ نیم جمع کننده استفاده نمود.
۲. برای طراحی جمع کننده ۴ بیتی می توان از ۴ نیم جمع کننده و یک گیت OR استفاده نمود.
۳. برای طراحی جمع کننده ۴ بیتی می توان از ۴ تمام جمع کننده استفاده نمود.
۴. برای طراحی جمع کننده ۴ بیتی می توان از ۳ تمام جمع کننده و یک گیت OR استفاده نمود.

-۱۶- برای طراحی یک ضرب کننده دودویی دوبیتی در دو بیتی به چه گیتهايی نياز داريم؟

۱. ۴ گیت AND و ۲ نیم جمع کننده.
۲. ۴ گیت OR و ۲ نیم جمع کننده.
۳. ۴ گیت AND و ۳ تمام جمع کننده.
۴. ۴ گیت OR و ۲ تمام جمع کننده.

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۶۰

تعداد سوالات: تستی: ۲۵ تشریحی: ۵

عنوان درس: مدارهای منطقی

رشته تحصیلی/ گد درس: ریاضیات و کاربردها - ۱۱۱۴۰۴ ، مهندسی کامپیوتر(نرم افزار) - ۱۱۱۵۰۷۶ ، علوم کامپیوتر(چندبخشی) ، مهندسی کامپیوتر(سخت افزار)، مهندسی کامپیوتر گرایش فناوری اطلاعات، مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار، مهندسی فناوری اطلاعات (چندبخشی) ، مهندسی رباتیک، مهندسی کامپیوتر گرایش معماری سیستم های کامپیوتری، مهندسی فناوری اطلاعات، مهندسی کامپیوتر گرایش امن، مهندسی کامپیوتر-نرم افزار(چندبخشی) - ۱۱۱۵۱۳۹ ، مهندسی مدیریت اجرایی ۱۱۱۵۱۹۷ - ، علوم کامپیوتر ۱۱۱۹۰۰۹ ، مهندسی پژوهشی - گرایش بیومکانیک، مهندسی برق - گرایش الکترونیک، مهندسی پژوهشی - گرایش بیومتریال، مهندسی رباتیک، مهندسی برق - گرایش مهندسی پژوهشی (بیوالکتریک)، مهندسی برق - گرایش قدرت، مهندسی برق - گرایش مخابرات، مهندسی پژوهشی - بالینی، مهندسی برق - گرایش کنترل ۱۵۱۱۰۷۷

۱۷- کدامیک از گزینه های زیر در مورد مدار رمزگشا(دیکدر) صحیح می باشد؟

۱. این مدار شامل 2^n ورودی، n خط انتخاب و ۱ خروجی می باشد.
۲. این مدار شامل n ورودی، 2^n خط انتخاب و ۱ خروجی می باشد.
۳. این مدار شامل 2^n ورودی و n خروجی می باشد.
۴. این مدار شامل n ورودی و 2^n خروجی می باشد.

۱۸- کدامیک از گزینه های زیر صحیح است؟

۱. دیکدر 3×8 ، سه خط خروجی دارد.
۲. مالتی پلکس 8×1 ، دو خط انتخاب دارد.
۳. انکدر 8×3 ، سه خط ورودی دارد.
۴. مالتی پلکس 8×1 ، سه خط انتخاب دارد.

۱۹- از کدام یک از گزینه های زیر جهت نمایش توابع بولی بر حسب مینترم های تابع می توان استفاده نمود؟

۱. مالتی پلکس و لج SR
۲. دیکدر و جمع کننده
۳. انکدر
۴. مالتی پلکس و دیکدر

۲۰- کدام گزینه در مورد مدارهای ترتیبی و ترکیبی صحیح می باشد؟

۱. مدارهای ترتیبی حافظه دارند.
۲. مدارهای ترکیبی حافظه دارند.
۳. مدارهای ترتیبی و ترکیبی هر دو حافظه دار هستند.
۴. مدارهای ترتیبی و ترکیبی هیچکدام حافظه ندارند.

۲۱- در یک SR-FF به ازای کدام حالت Q_{n+1} نامعین است؟

۱. $R=1, S=1$
۲. $R=1, S=0$
۳. $R=0, S=1$
۴. $R=0, S=0$

۲۲- در کدام فلیپ فلاپ ، حالت بعدی فقط به ورودی آن بستگی دارد و مستقل از حالت فعلی است؟

۱. RS-FF
۲. D-FF
۳. JK-FF
۴. T-FF

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۶۰

تعداد سوالات: تستی: ۲۵ تشریحی: ۵

عنوان درس: مدارمنطقی، مدارهای منطقی

رشته تحصیلی/گد درس: ریاضیات و کاربردها - ۱۱۱۴۰۴ ، مهندسی کامپیوتر(نرم افزار) - ۱۱۱۵۰۷۶ ، علوم کامپیوتر(چندبخشی)، مهندسی کامپیوتر(سخت افزار)، مهندسی کامپیوتر فناوری اطلاعات، مهندسی رباتیک، مهندسی کامپیوتر گرایش معماری سیستم های کامپیوتری، مهندسی فناوری اطلاعات، مهندسی کامپیوتر گرایش امن، مهندسی کامپیوتر-نرم افزار(چندبخشی) - ۱۱۱۵۱۳۹ ، مهندسی مدیریت اجرایی - ۱۱۱۵۱۹۷ ، علوم کامپیوتر - ۱۱۱۹۰۰۹ ، مهندسی پزشکی - گرایش بیومکانیک، مهندسی برق - گرایش الکترونیک، مهندسی پزشکی - گرایش بیومتریال، مهندسی رباتیک، مهندسی برق - گرایش مهندسی پزشکی (بیوالکتریک)، مهندسی برق - گرایش قدرت، مهندسی برق - گرایش مخابرات، مهندسی پزشکی - بالینی، مهندسی برق - گرایش کنترل - ۱۵۱۱۰۷۷

- ۲۳- با توجه به نحوه کار $JK - FF$ در جای خالی چه گزینه ای را باید قرار داد؟

$Q(t+\Delta t)$	K	J
$Q(t)$	0	0
0	1	0
?	0	1
?	1	1

- . ۱. به ترتیب ۱ و Q' . ۲. به ترتیب ۰ و Q' . ۳. به ترتیب ۰ و Q' . ۴. به ترتیب ۰ و Q'

- ۲۴- با اتصال ورودی J و K به یکدیگر در یک JK-FF آگر خط کنترلی UP برابر ۱ باشد، کدام FF حاصل می گردد؟

$$T - FF \quad .4 \quad D - FF \quad .3 \quad RS - FF \quad .2 \quad JK - FF \quad .1$$

- ۲۵- ثباتی که بتواند اطلاعات دودویی اش را به سمت راست یا چپ جابجا کند چه نام دارد؟

۱. شمارنده موج گونه ۲. شمارنده BCD ۳. شیفت رجیستر ۴. شمارنده همزمان

سوالات تشریحی

۱. نمره

- با استفاده از جدول کارنو تابع زیر را ساده کنید.

$$F = A'B'C' + B'CD' + A'BCD' + AB'C'$$

۲. نمره

- تابع بولی زیر را فقط با استفاده از گیت های NAND پیاده سازی نمایید.

$$F = xy' + x'y + z$$

۳. نمره

- با استفاده از دیکدر یک جمع کننده کامل طراحی کنید.

۴. نمره

- با استفاده از دو دیکدر $3 * 8$ ، یک دیکدر $16 * 4$ طراحی نمایید.

۵. نمره

- تابع بول زیر را با گیت NAND پیاده کنید.

$$F(x,y,z) = \sum (1,2,3,4,5,7)$$

السؤال	شماره	بأ Sanchez صحيح	وضعية كلید
	١	د	عادي
	٢	ب	عادي
	٣	الف	عادي
	٤	ج	عادي
	٥	ب	عادي
	٦	ج	عادي
	٧	الف	عادي
	٨	ب	عادي
	٩	ج	عادي
	١٠	الف	عادي
	١١	ب	عادي
	١٢	ج	عادي
	١٣	ج	عادي
	١٤	الف	عادي
	١٥	ج	عادي
	١٦	الف	عادي
	١٧	د	عادي
	١٨	د	عادي
	١٩	د	عادي
	٢٠	الف	عادي
	٢١	الف	عادي
	٢٢	ب	عادي
	٢٣	ب	عادي
	٢٤	د	عادي
	٢٥	ج	عادي

سری سوال: یک ۱

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۶۰

تعداد سوالات: تستی: ۲۵ تشریحی: ۵

عنوان درس: مدارمنطقی، مدارهای منطقی

رشته تحصیلی/ گد درس: ریاضیات و کاربردها - ، مهندسی کامپیوتر(نرم افزار) - ۱۱۱۴۰۴ - ، مهندسی کامپیوتر(چندبخشی)، مهندسی کامپیوتر(سخت افزار)، مهندسی کامپیوتر گرایش فناوری اطلاعات، مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار، مهندسی فناوری اطلاعات (چندبخشی)، مهندسی رباتیک، مهندسی کامپیوتر گرایش معماری سیستم های کامپیوتری، مهندسی فناوری اطلاعات، مهندسی کامپیوتر گرایش رایانش امن، مهندسی کامپیوتر-نرم افزار(چندبخشی) - ۱۱۱۵۱۳۹ - ، مهندسی مدیریت اجرایی ۱۱۱۵۱۹۷ - ، علوم کامپیوتر ۱۱۱۹۰۰۹ - ، مهندسی پزشکی - گرایش بیومکانیک، مهندسی برق - گرایش الکترونیک مهندسی پزشکی - گرایش بیومتریال، مهندسی رباتیک، مهندسی برق - گرایش مهندسی پزشکی (بیوالکتریک)، مهندسی برق گرایش قدرت، مهندسی برق - گرایش مخابرات، مهندسی پزشکی - بالینی، مهندسی برق - گرایش کنترل ۱۵۱۱۰۷۷ -

استفاده از ماشین حساب ساده مجاز است

سؤالات تشریحی

۱.۴۰ نمره

- فصل پنجم- ص ۹۴

۱،۴۰ نمره

- فصل پنجم- ص ۱۱۲-مثال ۱

۱.۴۰ نمره

- فصل هفتم- ص ۱۸۵

۱.۴۰ نمره

- فصل هفتم- ص ۱۸۴

۱.۴۰ نمره

- فصل هشتم- ص ۲۴۱