

سری سوال: یک ۱

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۰ ۱۲۰ تشریحی: ۷

تعداد سوالات: تستی: ۰ تشریحی: ۷

عنوان درس: الکترونیک قدرت و حرکه ها

رشته تحصیلی/ گد درس: مهندسی رباتیک ۱۳۹۰۸۲


استفاده از ماشین حساب مهندسی مجاز است

۲۱۰ نمره

- یک تریستور در گرایش مستقیم دارای مشخصه ای مطابق شکل زیر می باشد. مقدار متوسط توان تلفاتی را برای حالات زیر به دست آورید.


الف) برای جریان پیوسته حالت وصل ۲۳ آمپر.

ب) برای جریان نیم موج سینوسی با مقدار متوسط ۱۸ آمپر.

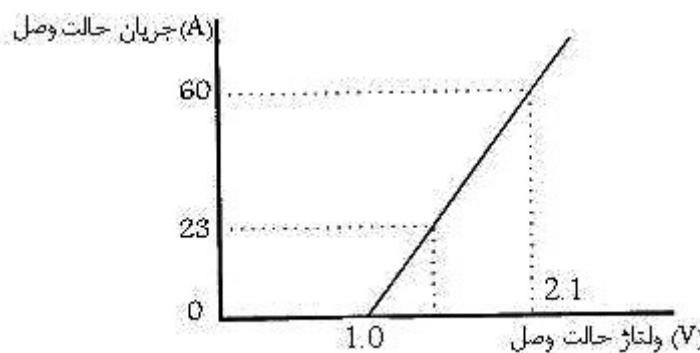۲۱۰ نمره

- الف- شکل زیر یک مدار یکسو کننده می باشد. در باره ای آن توضیح دهید.

ب- شکل موجهای دو سر بار- جریان گیت ها- جریان شاخه ها را برای یک زاویه آتش دلخواه رسم کنید.

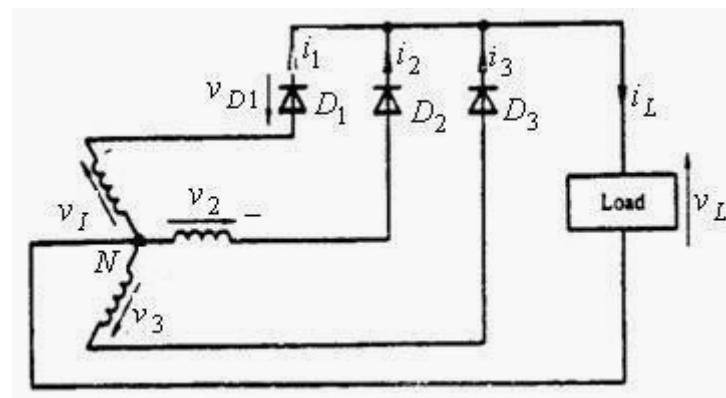۱۴۰ نمره

- یک مبدل سه فاز نیم موج، باری را با جریان پیوسته ۴۰ آمپر طی زاویه ای آتش صفر تا ۷۵ درجه تغذیه میکند. اگر ولتاژ تغذیه ۴۱۵ ولت باشد؛ تلفات توان بار را در زاویه های آتش مرزی به دست آورید.

سری سوال: ۱ یک


زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۰ تشریحی: ۱۲۰

تعداد سوالات: تستی: ۰ تشریحی: ۷

عنوان درس: الکترونیک قدرت و حرکه ها

رشته تحصیلی/گد درس: مهندسی رباتیک ۱۳۹۰۸۲

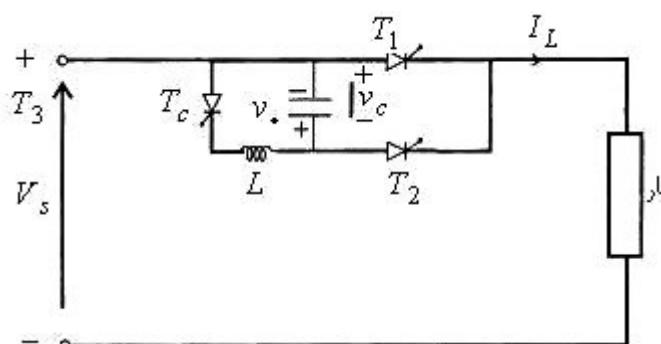- ۲.۱۰ نمره ۴- در مدار کمotaسیون ضربه ای شکل زیر مقدار  $C$  و  $L$  را تعیین کنید در صورتی که جریان معکوس تا ۱۵۰ درصد جریان بار محدود گردد.



$$t_q = 15\mu s \quad I_L = 150A \quad V_s = 220V$$

- ۲.۱۰ نمره ۵- الف- یک مدار کلید تمام موج تک فاز که با دو تریستور ساخته میشود را رسم کرده و رفتار آن را به بارهای مقاومتی و القابی را توضیح دهید.  
ب- به جای تریستور در مدار فوق از چه المان قدرتی میتوان استفاده نمود؟ مزیت و اشکال آن در چیست؟

- ۲.۱۰ نمره ۶- یک چاپر ساده DC در فرکانس ۲kHz و از یک منبع DC، مقدار ۹۶ ولت بار با مقاومت ۸ اهمی را تغذیه می کند. ثابت زمانی بار ۶ میلی ثانیه است. اگر مقدار متوسط ولتاژ بار ۵۷.۶ ولت باشد، سیکل کار چاپر، متوسط جریان بار، دامنه و مقدار مؤثر ریپل جریان را حساب کنید.  
۷- اساس کار اینورتر (inverter) پل تکفاز را با رسم مدار آن شرح دهید.