

سوی سوال: یک ۱

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۶۰

تعداد سوالات: تستی: ۲۰ تشریحی: ۴

عنوان درس: الکترونیک ۱

رشته تحصیلی/گد درس: فیزیک (هسته ای)، فیزیک (اتمی و مولکولی)، فیزیک (حالات جامد)

استفاده از ماشین حساب ساده مجاز است

۱- برای یک پیوند  $P - N$  از جنس سیلیکون  $N_D = 10^{15} \text{ cm}^{-3}$ ,  $N_A = 10^{15} \text{ cm}^{-3}$ 

مقدار اختلاف پتانسیل مدار باز کدام است؟

۳۵۰ mV . ۴

۴۰۰ mV . ۳

۵۰۰ mV . ۲

۶۰۰ mV . ۱

۲- علت بوجود آمدن جریان انتشاری کدام است؟

۱. یکنواختی تراکم حامل های بار الکتریکی


۱. عدم یکنواختی تراکم حامل های بار الکتریکی

۴. عدم یکنواختی تراکم حامل های حفره ها

۳. یکنواختی تراکم حامل های حفره ها

۳- حرک الکترون های یک قطعه مس کدام است؟  $n = 8 \times 10^{22} \text{ cm}^{-3}$ ,  $\rho = 1.7 \times 10^{-8} \Omega \cdot \text{cm}$ ۳۳۲۵ /  $\mu \frac{\text{cm}^4}{\text{Vs}}$  . ۴۴۳۲۵ /  $\mu \frac{\text{cm}^4}{\text{Vs}}$  . ۳۳۰۰۰  $\frac{\text{cm}^4}{\text{Vs}}$  . ۲۴۰۰۰  $\frac{\text{cm}^4}{\text{Vs}}$  . ۱

۴- کدام عبارت صحیح است؟

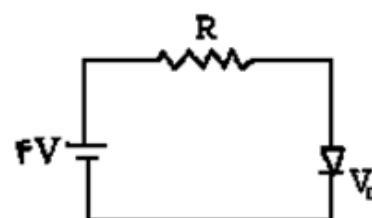۱. با اعمال ولتاژ مستقیم پیوندگاه  $P - N$ , عرض ناحیه تهی و ارتفاع سد پتانسیل کاهش می یابد۲. با اعمال ولتاژ مستقیم پیوندگاه  $P - N$ , عرض ناحیه تهی افزایش و ارتفاع سد پتانسیل کاهش می یابد۳. با اعمال ولتاژ مستقیم پیوندگاه  $P - N$ , عرض ناحیه تهی کاهش و ارتفاع سد پتانسیل افزایش می یابد۴. با اعمال ولتاژ مستقیم پیوندگاه  $P - N$ , عرض ناحیه تهی و ارتفاع سد پتانسیل افزایش می یابد۵- در مدار ذیل ولتاژ و جریان اسمی دیود سیلیکون به کار رفته به ترتیب  $V = 7V$ ,  $I_D = 10mA$  برای اینکه دیود در این ولتاژو جریان کار کند مقدار مقاومت  $R$  کدام است؟

۴۴۰Ω . ۴

330Ω . ۳

110Ω . ۲

۲۲۰Ω . ۱

سوی سوال : ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۶۰

تعداد سوالات : تستی : ۲۰ تشریحی : ۴

عنوان درس : الکترونیک ۱

رشته تحصیلی / گد درس : فیزیک (هسته ای)، فیزیک (اتمی و مولکولی)، فیزیک (حالات جامد) ۱۴۰۳-۱۳۱۱

**۶- کدامیک از عوامل مؤثر بر ترک حامل ها نمی باشد؟**

۱. اختلال در شبکه ها
۲. انحراف شبکه های ایده آل
۳. نیروهای خارجی ناشی از اعمال میدان الکتریکی و مغناطیسی
۴. جرم مؤثر حامل ها

**۷- کدام گزینه در مورد نیمرسانای نوع  $N$ ,  $P$  صحیح می باشد؟**

۱. در نیمرسانای نوع  $N$  الکترون های آزاد در باند هدایت و در نوع  $P$  در باند ظرفیت جابه جا می شود.
۲. در نیمرسانای نوع  $N$  الکترون های آزاد در باند ظرفیت و در نوع  $P$  در باند هدایت جابه جا می شود.
۳. در نیمرسانای نوع  $N$  الکترون های آزاد در باند هدایت و حفره ها در باند ظرفیت جابه جا می شود.
۴. در نیمرسانای نوع  $P$  الکترون های آزاد در باند هدایت و حفره ها در باند ظرفیت جابه جا می شود.

**۸- تفاوت دیود زنر با دیود معمولی در کدام گزینه است؟**

۱. وجود تزریق آلومینیوم<sup>۳</sup> ظرفیتی به بلور سیلیسیم نوع  $N$
۲. وجود تزریق آهن<sup>۲</sup> ظرفیتی به بلور سیلیسیم نوع  $N$
۳. وجود تزریق آلومینیوم<sup>۳</sup> ظرفیتی به بلور سیلیسیم نوع  $P$
۴. وجود تزریق بلور ژرمانیوم به بلور سیلیسیم نوع  $N$

**۹- شدت میدان الکتریکی عبارت است از ..... گرادیان .....**

۱. کوچکتراز-پتانسیل
۲. مثبت-پتانسیل
۳. منفی-پتانسیل
۴. بزرگتراز-پتانسیل

**۱۰- کدام گزینه در مورد فوتودیودها صحیح است؟**

۱. یک فوتودیود اساساً در بایاس مخالف بکار گرفته می شود
۲. یک فوتودیود اساساً در بایاس مستقیم بکار گرفته می شود
۳. فوتودیودهادر مقایسه با مقاومت های نوری دارای بسامد مرزی زایین است
۴. برای نور مرئی فوتودیودهای ژرمانیومی از نوع سیلیسیومی حساس تر است


سوی سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۶۰

تعداد سوالات: تستی: ۲۰ تشریحی: ۴

عنوان درس: الکترونیک ۱

رشته تحصیلی/گد درس: فیزیک (هسته ای)، فیزیک (اتمی و مولکولی)، فیزیک (حالات جامد) ۱۴۳۰۱۴

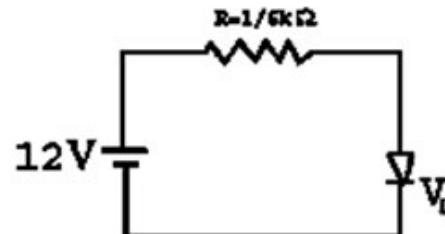۱۱- در مدار دیودی ذیل  $I_D$  کدام است؟ ( $R = 1.6K\Omega$ ,  $V = 12V$ )  $v_D = ۵ / ۷V$ 

۴. صفر

۱۲mA . ۳

۲mA . ۲

۷mA . ۱

۱۲- کدامیک از موارد از کاربردهای دیود معمولی نمی باشد؟

- ۴. فیلترها
- ۳. کران بندها
- ۲. برشگرها
- ۱. یکسوسارها

۱۳- کدام گزینه توضیح صحیحی از  $BJT$  نمی باشد؟

- ۱. هر دو حامل اقلیت و اکثربیت در ایجاد جریان دخالت دارند
- ۲. تنها حامل های اقلیت در ایجاد جریان دخالت دارند
- ۳. تنها حامل های اکثربیت در ایجاد جریان دخالت دارند
- ۴. جریان کلکتور توسط جریان بیس قابل کنترل نمی باشد.

۱۴- کدامیک تعریف ناحیه اشباع می باشد؟

- ۱. پیوند کلکتور-بیس و اکمیتر-بیس در حالت غیرمستقیم باشند.
- ۲. پیوند کلکتور-بیس در حالت غیرمستقیم و اکمیتر-بیس در حالت مستقیم باشند.
- ۳. پیوند کلکتور-بیس در حالت مستقیم و اکمیتر-بیس در حالت غیرمستقیم باشند.
- ۴. پیوند کلکتور-بیس و اکمیتر-بیس در حالت مستقیم باشند.

۱۵- مزیت استفاده از تغذیه ترانزیستور با باتری نمی باشد؟

- ۲. وزن ناچیز منبع
- ۱. استفاده از مدار کوچکتر
- ۴. با صرفه بودن
- ۳. مستقل بودن از برق شهر

سوی سوال: ۱ یک


زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۶۰

تعداد سوالات: تستی: ۲۰ تشریحی: ۴

عنوان درس: الکترونیک ۱

رشته تحصیلی/گد درس: فیزیک (هسته ای)، فیزیک (اتمی و مولکولی)، فیزیک (حالات جامد) ۱۴۳۰۱۴

۱۶- در مدار شکل ذیل با مشخصات کدام است؟

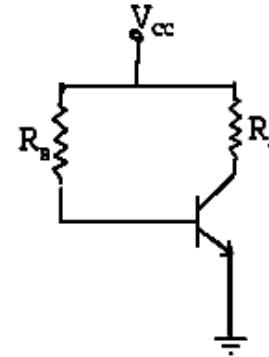۱۵/۱۱ $\mu$ A .۴۱۷/۱۱ $\mu$ A .۳۱۶/۱۱ $\mu$ A .۲۱۹/۱۱ $\mu$ A .۱

۱۷- برای اتصال ورودی و خروجی سیگنال به یک تقویت کننده ترانزیستوری کدام حالت نمی تواند اتفاق بیافتد؟


۴. دیودی

۳. مستقیم

۲. خازنی

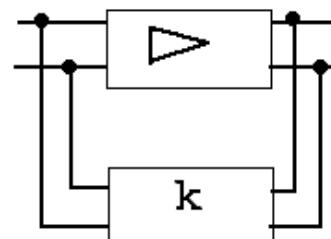۱. مبدی

۱۸- شکل ذیل نشان دهنده کدام نوع از تقویت کنندگی است؟



۴. متواالی-موازی

۳. موازی-متواالی

۲. متواالی-متواالی

۱. موازی-موازی

۱۹- برای یک نوسانگر LC بسامد نوسان ساز کدام است؟

۴.  $\frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$ ۳.  $\frac{1}{\sqrt{LC}}$ ۲.  $2\pi\sqrt{\frac{L}{C}}$ ۱.  $\frac{\sqrt{LC}}{2\pi}$ 

۲۰- مزیت مدل هیبرید به مدل دوقطبی کدام است؟

۱. سادگی در محاسبات

۲. فرکانس بالا

۳. فرکانس پایین

۴. تعیین پارامترهای از روی مشخصه ترانزیستور

سوی سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۶۰

تعداد سوالات: تستی: ۲۰ تشریحی: ۴

عنوان درس: الکترونیک ۱


رشته تحصیلی/گد درس: فیزیک (هسته ای)، فیزیک (اتمی و مولکولی)، فیزیک (حالات جامد) ۱۱۱۳۰۱۴

سوالات تشریحی

۱ نمره ۱.۷۵ در طول دوسر یک قطعه نیمسانابا به طول  $2\text{ سانتی متر}$  و سطح مقطع  $1\text{ سانتی متر مربع}$  با  $15\text{ cm}^{-3}\text{ اتمهای انتیموان}$  ناخالص شده است، مقاومتی برابر با  $10\text{ اهم}$  اندازه گیری می شود، تحرک حامل های بار ایجاد کننده جریان الکتریکی چقدر است؟

۲ نمره ۱.۷۵ اختلاف  $V_{AB}$  بین نقطه  $B(4,3,3)\text{ m}$  و  $A(0,2,-3)\text{ m}$  در فضایی که در آن شدت میدان  $E = \hat{i}2x - \hat{j}3 + \hat{k}z^2 \frac{V}{m}$  برقرار است چقدر است؟

۳ نمره ۱.۷۵ برای مدار تقویت کننده شکل ذیل با پارامترهای  $h$  مقدار مقاومت ورودی و خروجی را محاسبه نماید.
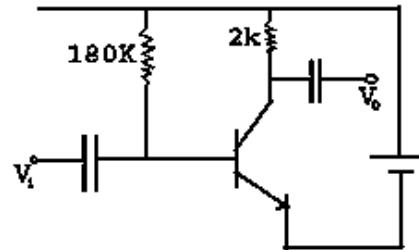
$$h_{ie} = 1/k\Omega, h_{re} = 2/5 \times 10^{-4} k\Omega, h_{fe} = 50 k\Omega$$


۴ نمره ۱.۷۵ برای مدار ذیل، جریان تقریبی اشباع گلکتور را بدست آورید؟ ( $V_{CC} = 18V$ )

