

سری سوال: یک ۱

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۶۰

تعداد سوالات: تستی: ۲۵ تشریحی: ۵

عنوان درس: بررسی سیستم‌های قدرت ۱، بررسی سیستمهای قدرت ۱، تحلیل سیستم‌های انرژی الکتریکی ۱

رشته تحصیلی/گد درس: مهندسی مدیریت اجرایی ۱۳۱۱۰۲۸ ، مهندسی برق - گرایش الکترونیک، مهندسی برق، گرایش کنترل، مهندسی برق - گرایش قدرت ۱۳۱۹۰۴۹ ، مهندسی برق - گرایش قدرت، مهندسی برق - گرایش الکترونیک مهندسی برق - گرایش مخابرات، مهندسی برق - گرایش کنترل ۱۳۱۹۱۴۴

استفاده از ماشین حساب مهندسی مجاز است

- جریان گذرنده از خازن نسبت به ولتاژ دو سر آن است.


۱. ۹۰ درجه عقب تر ۲. ۹۰ درجه جلو تر ۳. ۴۵ درجه جلو تر ۴. ۳۰ درجه عقب تر

- سلف ها توان راکتیو هستند و مصرف توان اکتیو آن ها است.

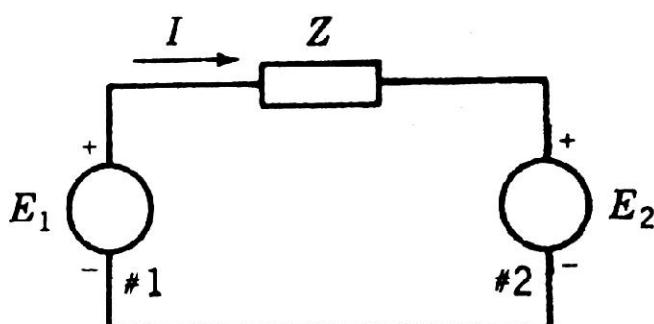۱. تولید کننده - زیاد ۲. تولید کننده - صفر ۳. مصرف کننده - صفر ۴. مصرف کننده - کم

دو منبع ایده آل را که به صورت مدار زیر به هم وصل شده اند را در نظر بگیرید و به سوالات ۴-۳-۵-۶ پاسخ دهید.

$$E_1 = 100\angle 0^\circ \text{V}, E_2 = 100\angle 30^\circ \text{V}, Z = j5$$



- امپدانس Z دارای ماهیت و توان می کند.

۱. خازنی - راکتیو - مصرف ۲. خازنی - اکتیو - تولید
۳. سلفی - اکتیو - تولید ۴. سلفی - راکتیو - مصرف

- جریان I کدام است؟

۱. ۱۰۰۰ وات ۲. ۲۶۸ وات ۳. ۱۰.۱ ۲. ۲۶۸

- توان اکتیو تولیدی توسط E_1 کدام است؟

۱. ۲۶۸ وات ۲. ۱۰۰۰ وات ۳. ۱۰۰۰ وات ۴. ۲.۶۸ ۱۰۰۰ وات

- توان راکتیو مصرفی توسط Z کدام است؟

۱. ۲۶۸ وات ۲. ۵۳۶ وات ۳. -۵۳۶ وات ۴. ۲.۶۸ ۵۳۶ وات

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۶۰

تعداد سوالات: تستی: ۲۵ تشریحی: ۵

عنوان درس: بررسی سیستم‌های قدرت ۱، بررسی سیستمهای قدرت ۱، تحلیل سیستم‌های انرژی الکتریکی ۱

رشته تحصیلی/گذ درس: مهندسی مدیریت اجرایی ۱۳۱۰۲۸ - ، مهندسی برق - گرایش الکترونیک، مهندسی برق - گرایش مخابرات، مهندسی برق - گرایش کنترل، مهندسی برق - گرایش قدرت ۱۳۱۹۰۴۹ - ، مهندسی برق - گرایش قدرت، مهندسی برق - گرایش الکترونیک، مهندسی برق - گرایش مخابرات، مهندسی برق - گرایش کنترل ۱۳۱۹۱۴۴

-۷ در آرایش باندل چهارتایی، مقدار D_s کدام است؟

$$\sqrt{D_s \times d} \quad .4$$

$$\sqrt[3]{D_s \times d^2} \quad .3$$

$$1.09\sqrt[4]{D_s \times d^3} \quad .2$$

$$\sqrt[4]{D_s \times d^3} \quad .1$$

-۸ رابطه زیر خازن بین خط انتقال و زمین می‌باشد. کدام گزینه مقدار r را به درستی بیان می‌نماید.

$$C_n = \frac{2\pi k}{\ln\left(\frac{D}{r}\right)}$$

۱. میانگین هندسی بین هادی‌ها

۱. فاصله دو هادی مجاور

۴. فاصله مرکز هر هادی تا زمین

۳. شعاع هادی استفاده شده

-۹ در خط انتقال طول متوسط، واحد درایه‌ی A از ماتریس انتقال خط کدام است؟

۴. بدون واحد

۳. مهو

۲. آمپر

۱. اهم

-۱۰ عبارت $\sqrt{\frac{z}{y}}$ و $\sqrt{z.y}$ به ترتیب معرف چه پارامترهایی از خط انتقال بلند هستند؟

۲. امپدانس مشخصه - ثابت فاز

۱. امپدانس مشخصه - ثابت فاز

۴. ثابت انتشار - ثابت انتشار

۳. امپدانس مشخصه - ثابت انتشار

-۱۱ در مدل پای (π) از خط انتقال بلند، مقدار $\frac{Y'}{2}$ کدام است؟

$$\frac{z}{\gamma L} \cdot \sinh \gamma L \quad .4$$

$$Z \cdot \sinh \gamma L \quad .3$$

$$\frac{Y}{2} \cdot \tanh \gamma L \quad .2$$

$$\frac{Y}{2} \cdot \frac{\tanh \frac{\gamma L}{2}}{\frac{\gamma L}{2}} \quad .1$$

-۱۲ در یک ماشین سنکرون، برای رسیدن به سرعت حدود 1800 rpm ، تعداد قطب‌ها در فرکانس ۶۰ هرتز باید چه مقدار باشد؟

۴. ۴

۳. ۳

۲. ۲

۱. ۱

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۶۰

تعداد سوالات: تستی: ۲۵ تشریحی: ۵

عنوان درس: بررسی سیستم های قدرت ۱، بررسی سیستمهای قدرت ۱، تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی ۱

رشته تحصیلی/گد درس: مهندسی مدیریت اجرایی ۱۳۱۰۲۸ - ، مهندسی برق - گرایش الکترونیک، مهندسی برق - گرایش مخابرات، مهندسی برق - گرایش کنترل، مهندسی برق - گرایش قدرت ۱۳۱۹۰۴۹ - ، مهندسی برق - گرایش قدرت، مهندسی برق - گرایش الکترونیک، مهندسی برق - گرایش مخابرات، مهندسی برق - گرایش کنترل ۱۳۱۹۱۴۴

شبیه هزینه سوخت بر حسب دلار بر مگاوات ساعت برای پک نیروگاه دو واحدی به شرح زیر است. به سوالات ۱۳-۱۴-۱۵ پاسخ دهید.

$$\frac{\partial F_2}{\partial P_2} = 0.0096P_2 + 6.4 \quad \frac{\partial F_1}{\partial P_1} = 0.008P_1 + 8,$$

-۱۳ نسبت $\frac{\partial F}{\partial P}$ دارای چه واحدی است؟

۱. مگاوات ساعت ۲. دلار ۳. دلار بر مگاوات ساعت ۴. مگاوات ساعت بر دلار

-۱۴ اگر بار کل ۲۵۰ مگاوات باشد سهم واحد ۱ کدام است؟

۱. ۴۵/۴۵ ۲. ۵۵/۵۵ ۳. ۱۰۰ ۴. ۶۲۵

-۱۵ اگر محدودیت تولید برای هر نیروگاه بین ۱۰۰ تا ۶۲۵ مگاوات باشد با فرض بار کل ۲۵۰ مگاوات، سهم واحد ۱ کدام است؟

۱. ۴۵,۴۵ ۲. ۱۰۰ ۳. ۲۲۵ ۴. ۲۵۰

-۱۶ در یک خط انتقال سه فاز $300KV$ ، امپدانس مشخصه خط ۲۵۰ اهم است.
مقدار SIL کدام است؟

۱. $300KW$ ۲. $360MW$ ۳. $1/2 KW$ ۴. $0/83MW$

-۱۷ در یک ترانس تکفاز که ولتاژ اولیه V_1 ، ثانویه V_2 ، تعداد دور در اولیه N_1 و ثانویه N_2 است مقادیر زیر را داریم.

$$I_1 = 5 \underline{30} \quad V_1 = 1200 \underline{0}V \quad N_2 = 500 \quad N_1 = 2000$$

امپدانس سمت ثانویه که به طرف اولیه بردہ می شود کدام است؟

۱. $300 \underline{0}$ ۲. $15 \underline{30}$ ۳. $240 \underline{30}$ ۴. $60 \underline{30}$

-۱۸ در یک سیستم قدرت چند شینه، امپدانس های متصل به باس ۱ به ترتیب $j1.25, j0.25, j0.2$ اهم هستند. مقدار

Y₁₁ در ماتریس ادمیتانس این سیستم کدام است؟

$$-j \frac{10}{17} \quad -j 9.8 \quad -j 1.7 \quad j 1.7$$

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۶۰

تعداد سوالات: تستی: ۲۵ تشریحی: ۵

عنوان درس: بررسی سیستم‌های قدرت ۱، بررسی سیستمهای قدرت ۱، تحلیل سیستم‌های انرژی الکتریکی ۱

رشته تحصیلی/گد درس: مهندسی مدیریت اجرایی ۱۳۱۰۲۸ - ، مهندسی برق - گرایش الکترونیک، مهندسی برق - گرایش کنترل، مهندسی برق - گرایش قدرت ۱۳۱۹۰۴۹ - ، مهندسی برق - گرایش قدرت، مهندسی برق - گرایش الکترونیک، مهندسی برق - گرایش مخابرات، مهندسی برق - گرایش کنترل ۱۳۱۹۱۴۴

- ۱۹- ژنراتوری که سیستم بزرگی را تغذیه می‌کند را می‌توان با مدار معادل تونن آن، شامل ژنراتوری به ولتاژ Eth و متولی با

نمایش داد. ولتاژ پایانه خروجی ژنراتور، زمانی که جریان 0.2 A - 0.8 A می‌دهد برابر با

است. راکتانس سنکرون ژنراتور برابر با 1.0 p.u. می‌باشد. توان P ورودی به سیستم در

سرهای ژنراتور کدام است؟

۱. ۱۷۰

۲. ۱۴۲

۳. ۷۷۶

۴. ۱۹۴

- ۲۰- ACAR نشانه مشخص کننده کدام هادی آلومینومی است؟

۱. هادی تمام آلومینومی

۲. هادی تمام آلیاژ آلومینومی

۳. هادی آلومینومی تقویت شده با فولاد

- ۲۱- در خط انتقال، جریان باردار کننده به کدام عامل بستگی ندارد؟

۱. جریان بار


۲. فرانس

۳. ظرفیت خازنی خط

۴. ولتاژ فاز

- ۲۲- در شکل زیر، توان راکتیو مورد استفاده بار کدام است؟

به شیوه ۵

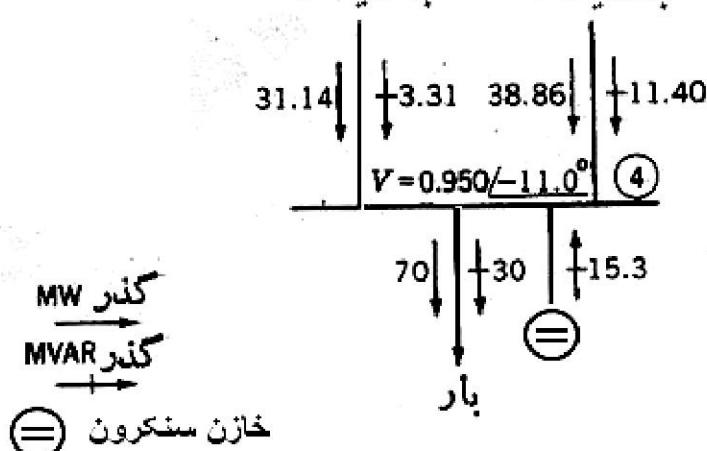

۱. ۱۴۷۱

۲. ۱۸۶۱

۳. ۲۶۷۲

۴. ۳۰

- ۲۳- فاصله میانگین هندسی در کدام گزینه درست مطرح شده است؟

۱. L_s

۲. GMD

۳. GMR

۴. $L_x + L_y$

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۶۰

تعداد سوالات: تستی: ۲۵ تشریحی: ۵

عنوان درس: بررسی سیستم های قدرت ۱، بررسی سیستمهای قدرت ۱، تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی ۱

رشته تحصیلی/گد درس: مهندسی مدیریت اجرایی ۱۳۱۰۲۸ - ، مهندسی برق - گرایش الکترونیک، مهندسی برق - گرایش مخابرات، مهندسی برق - گرایش کنترل، مهندسی برق - گرایش قدرت ۱۳۱۹۰۴۹ - ، مهندسی برق - گرایش قدرت، مهندسی برق - گرایش الکترونیک، مهندسی برق - گرایش مخابرات، مهندسی برق - گرایش کنترل ۱۳۱۹۱۴۴

-۴۴- کدام گزینه در مورد هادی های گروهی (باندل) درست است؟

- ۱. باعث افزایش تلفات کرونا می شود
- ۲. باعث افزایش تداخلات مخابراتی می شود
- ۳. میزان انتقال توان بالا می رود
- ۴. گرادیان ولتاژ بالا می رود

-۴۵- ضریب بازتابش برای ولتاژ در ته خط یک منبع ۱۲۰ ولت d_C با مقاومت داخلی ناچیز که از طریق کلید S به یک خط انتقال بی اتلاف دارای $Z_C = 30\Omega$ وصل می شود را بیابید (مقاومت ته خط ۹۰ اهم است).

۱. ۴

-۱. ۳

۱. ۲

$\frac{-1}{2}$


سوالات تشریحی

۱.۴۰ نمره

- راکتانس یک ژنراتور که با "X" مشخص شده است با مبنای ۱۸KV و ۵۰۰MVA که مقادیر نامی پلاک مشخصات ژنراتور هستند به صورت $0.25 p.u$ داده شده است. مبنای محاسبات ۲۰KV و ۱۰۰MVA است. "X" را در مبنای جدید بیابید.

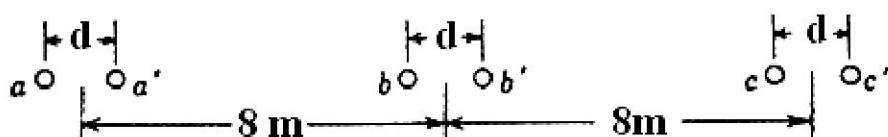۱.۴۰ نمره

- شکل زیر نمایش سیم ها در یک خط با هادی گروهی می باشد. راکتانس القایی هر فاز را بر حسب اهم بر کیلومتر به دست آورید.



$$d = 45 \text{ cm}$$

$$d = 45 \text{ cm}$$

$$D_s = 0.0466 \text{ ft}$$

$$1 \text{ ft} = 0.3048 \text{ m}$$

۱.۴۰ نمره

- در مورد حذف گره در ماتریس Y_{bus} (و کاهش مرتبه ماتریس) توضیح دهید.

۱.۴۰ نمره

- در راه حل روش گوس - زایدل برای پخش بار در سیستم قدرت، از رابطه زیر استفاده می کنیم. تمامی متغیرهای موجود در آن را توضیح دهید.

$$V_k = \frac{1}{Y_{kk}} \left(\frac{P_k - jQ_k}{V_k^*} - \sum_{n=1}^N Y_{kn} V_n \right)$$

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۶۰

تعداد سوالات: تستی: ۲۵ تشریحی: ۵

عنوان درس: بررسی سیستم‌های قدرت ۱، بررسی سیستمهای قدرت ۱، تحلیل سیستم‌های انرژی الکتریکی ۱

رشته تحصیلی/گد درس: مهندسی مدیریت اجرایی ۱۳۱۰۲۸ - ، مهندسی برق - گرایش الکترونیک، مهندسی برق - گرایش مخابرات، مهندسی برق - گرایش کنترل، مهندسی برق - گرایش قدرت ۱۳۱۹۰۴۹ - ، مهندسی برق - گرایش قدرت، مهندسی برق - گرایش الکترونیک، مهندسی برق - گرایش مخابرات، مهندسی برق - گرایش کنترل ۱۳۱۹۱۴۴

۵- ترانسفورماتور تکفازی دارای ۲۰۰۰ دور در سیم پیچ اولیه و ۵۰۰ دور در سیم پیچ ثانویه است. مقاومت سیم پیچ ها برابر با $r_1 = 2\Omega$ و $r_2 = 0.125\Omega$ هستند. راکتانس نشتی $X_1 = 8\Omega$ و $X_2 = 0.5\Omega$ و بار Z_2 مقاومتی معادل با ۱۲ اهم است. اگر ولتاژ اعمالی بین سرهای سیم پیچ اولیه ۱۲۰۰ ولت باشد، V_2 و مقدار افت ولتاژ را بدست آورید. از جریان مغناطیس کننده صرف نظر کنید.

السؤال	نحو صحيح	وضعية كليد
1	الف	عادي
2	ج	عادي
3	د	عادي
4	ج	عادي
5	د	عادي
6	د	عادي
7	ب	عادي
8	ج	عادي
9	د	عادي
10	ج	عادي
11	الف	عادي
12	ب	عادي
13	ج	عادي
14	الف	عادي
15	ب	عادي
16	ب	عادي
17	ج	عادي
18	ج	عادي
19	ب	عادي
20	ب	عادي
21	د	عادي
22	د	عادي
23	ب	عادي
24	ب	عادي
25	ب	عادي

سری سوال: یک ۱

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۶۰

تعداد سوالات: تستی: ۲۵ تشریحی: ۵

عنوان درس: بررسی سیستم‌های قدرت ۱، بررسی سیستمهای قدرت ۱، تحلیل سیستم‌های انرژی الکتریکی ۱

رشته تحصیلی/گد درس: مهندسی مدیریت اجرایی ۱۳۱۰۲۸ - ، مهندسی برق - گرایش الکترونیک، مهندسی برق - گرایش مخابرات، مهندسی برق - گرایش کنترل، مهندسی برق - گرایش قدرت ۱۳۱۹۰۴۹ - ، مهندسی برق - گرایش قدرت، مهندسی برق - گرایش الکترونیک مهندسی برق - گرایش مخابرات، مهندسی برق - گرایش کنترل ۱۳۱۹۱۴۴

استفاده از ماشین حساب مهندسی مجاز است

سوالات تشریحی

۱،۴۰

- ۱ ص ۴۱

۱،۴۰

- ۲ ص ۷۳

۱،۴۰

- ۳ ص ۲۰۰

۱،۴۰

- ۴ ص ۲۲۵

۱،۴۰

- ۵ ص ۱۶۵